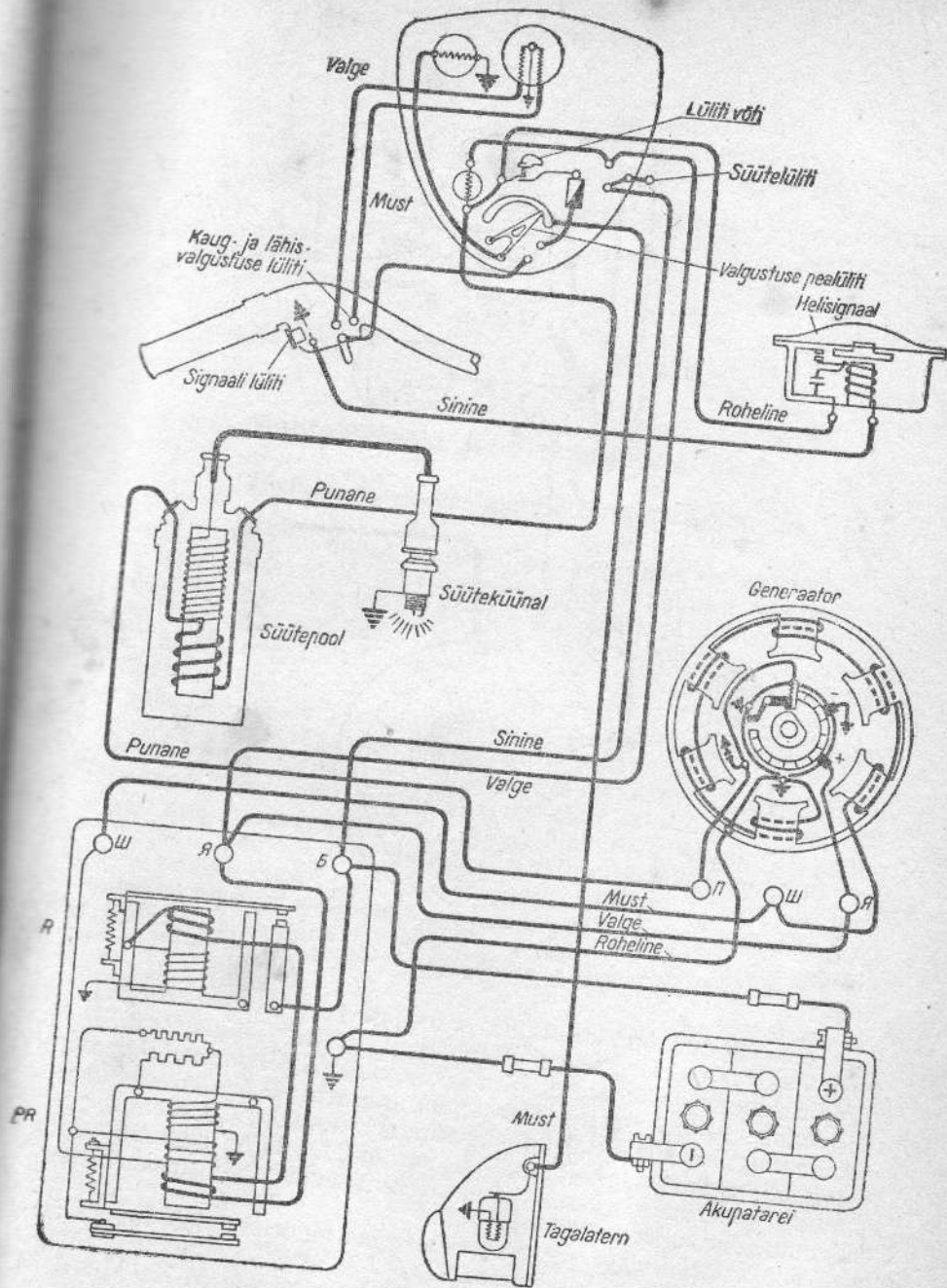


elektriseadmete üld-lülitusskeem.

...ulgemisteid valgustus-
 süüte-valgustuse lülitil asendis I.
 aterna väike lamp ja tagalaterna
 ooluringis kulgeb vool järgmiselt:
 iseadmete lülituskarbi +A klemm.
 takti, trummel, kontakt, juhe, ΦCT
 ss, generaatori kere, juhe, elektri-
 a, juhe, akupatarei —klemm.
 ringis on analoogiline esilaterna
 e skeemi abil iseseisvalt.



Joon. 199. Mootorratta M-1-A elektriseadmete üld-lülitusskeem.